

EDB18802 — Eletrônica Digital II

Atividade 4 — Registradores de deslocamento

7 de junho de 2025

Professor: João Cláudio Elsen Barcellos, joao.barcellos@ifsc.edu.br

Estudante:

Exercício 1: Montagem

Considere o contador assíncrono e progressivo, de 3 bits, apresentado abaixo e monte-o, usando os CIs adequados, no *Digital Electronics Trainer Kit (DTK-08)* do laboratório.

